Kycele

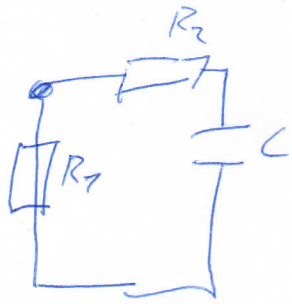

$$C\frac{du_x}{dt} + \frac{u_x}{R_2} + \frac{u_x}{R_1} = 0$$

$$\frac{du_x}{dt} + \frac{u_x}{R_2 C} + \frac{u_x}{R_1 C} = 0$$